

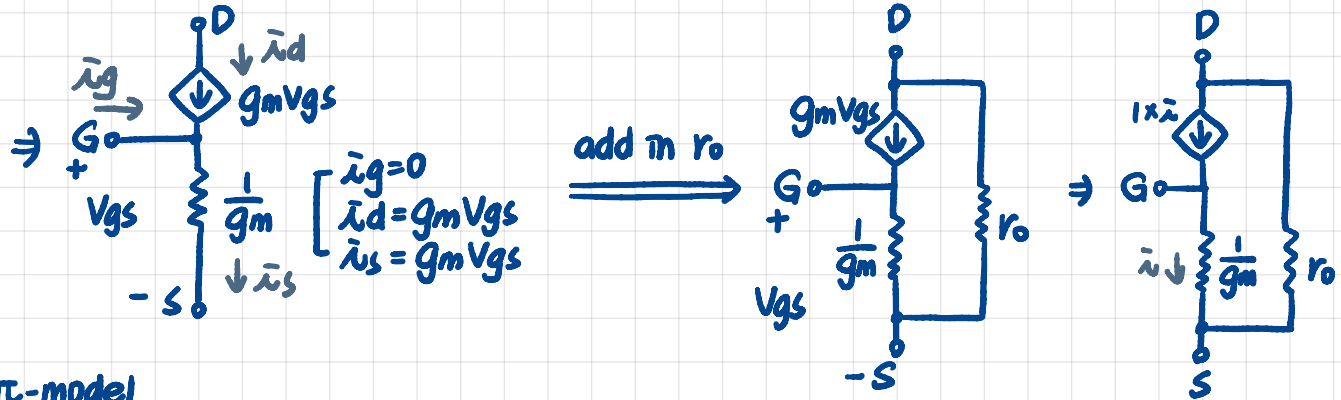


Hw5

1. T-model

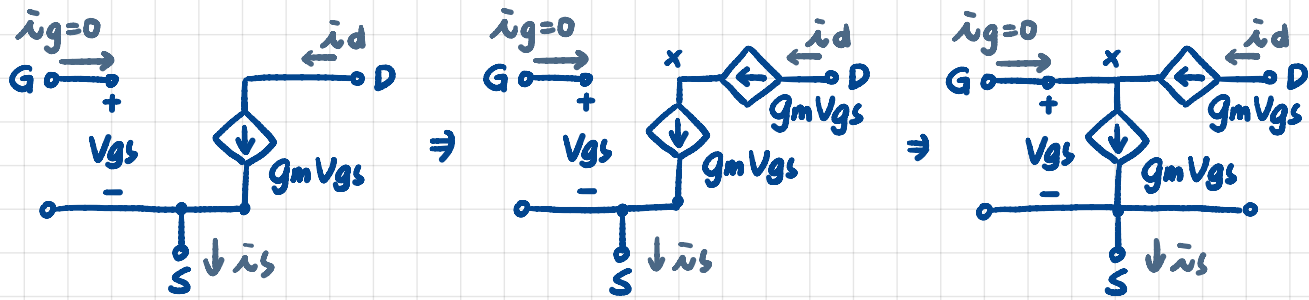

π -model


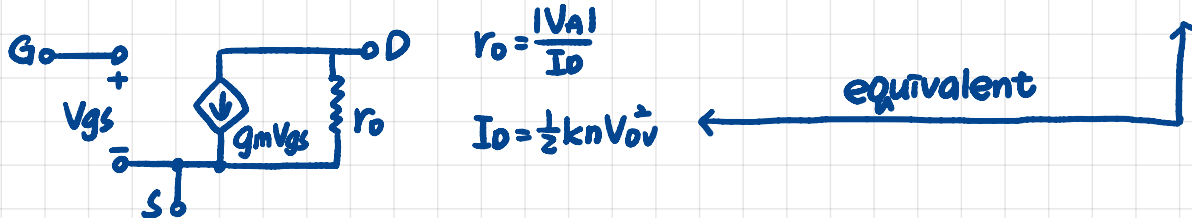


$$r_o = \frac{|V_A|}{I_D}$$

$$I_D = \frac{1}{2} k_n V_{ov}^2$$

equivalent

2.

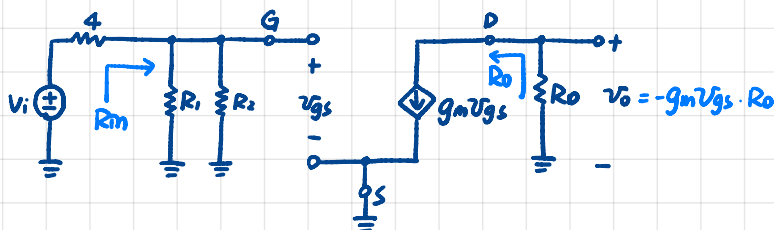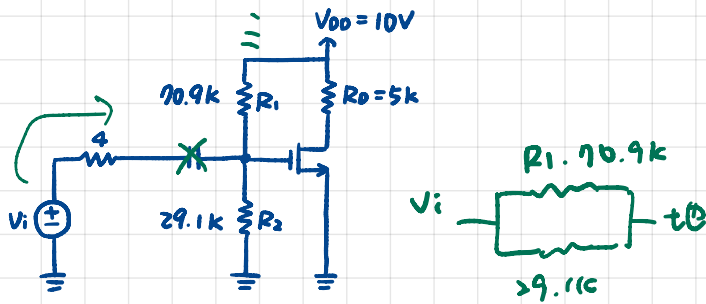

① voltage gain $V_o = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_i = \frac{29.1}{100} V_i$


$$\frac{V_o}{V_i} = \frac{29.1}{100} = 291 \text{ mV/V}$$

② input resistance $R_m = R_1 \parallel R_2$

$$= \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{70.9 \times 29.1 \times 10^6}{100 \times 10^3} = 2.063 \times 10^4 \Omega = 21 \text{ k}\Omega$$

③ output resistance $R_o = R_D = 5 \text{ k}\Omega$

3. (1)

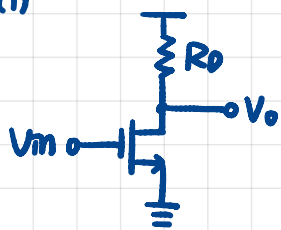

① $R_m = \infty$

② $I_D = \frac{1}{2} \mu_n \cdot C_{ox} \cdot \frac{W}{L} \cdot V_{ov}^2$

$$\Rightarrow 320 \times 10^{-6} = \frac{1}{2} \times 400 \times 10^{-6} \times 10 \times V_{ov}^2$$


$$\Rightarrow V_{ov} = 0.4 \text{ V}$$

$$A_v = -g_m \cdot R_o$$

$$= \frac{-2I_D R_o}{V_{ov}} = \frac{-2 \times 320 \times 10^{-6} \times 10 \times 10^3}{4 \times 10^{-1}} = -16 \text{ V/V} \#$$

③ $R_{out} = R_o = 10 \text{ k}\Omega \#$

(2) (3)

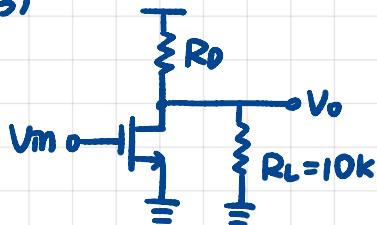

$$A_v = G_v = \frac{V_o}{V_{sig}} = -g_m (R_o \parallel R_L)$$

$$= \frac{-2I_D}{V_{ov}} \times \frac{R_o \cdot R_L}{R_o + R_L}$$

$$= \frac{-2 \times 320 \times 10^{-6}}{4 \times 10^{-1}} \times \frac{100 \times 10^3}{2 \times 10 \times 10^3} = -8 \text{ V/V} \#$$


$$|G_m| = \frac{V_o}{V_{sig}}$$

$$\Rightarrow 8 = \frac{0.2}{V_{sig}} \Rightarrow V_{sig} = 0.025 \text{ V} = 25 \text{ mV} \#$$

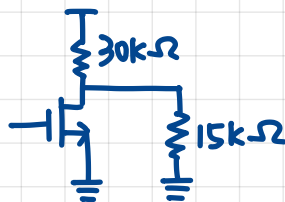4. ① $A_v = -g_m (R_o \parallel R_L)$

$$\Rightarrow 10 = g_m \cdot \frac{450 \times 10^3}{15 \times 10^3 + 30 \times 10^3}$$

$$\Rightarrow g_m = 10^{-3} = 1 \text{ mA/V} \#$$



② $g_m = \frac{2I_D}{V_{ov}}$

$$\Rightarrow 1 \times 10^{-3} = \frac{2I_D}{0.25} \Rightarrow I_D = 0.125 \text{ mA} \#$$

③ $A_v = -g_m (R_o \parallel R_L)$

$$= -1 \times 10^{-3} \times \frac{225 \times 10^3}{15 \times 10^3 \times 2}$$

$$= -7.5 \text{ V/V} \#$$