

Homework 1

$$1. A = \frac{V_o}{V^+ - V^-}$$

$$V^- = 0$$

$$V^+ = \frac{1}{1+1000} V_i = \frac{1}{1001} V$$

$$\therefore A = \frac{4}{\frac{1}{1001} V} = 4004 \text{ V/V} \#$$

2. (a)

$$\frac{0 - V_{\hat{\lambda}}}{20 \text{ k}} = \frac{V_o - 0}{100 \text{ k}} \Rightarrow \frac{V_o}{V_{\hat{\lambda}}} = -5 \text{ V/V} \#$$

$$R_{in} = 20 \text{ k}\Omega \#$$

$$(b) \hat{\lambda} = \frac{0 - V_{\hat{\lambda}}}{20 \text{ k}} = \frac{V_o - 0}{100 \text{ k}} \Rightarrow \frac{V_o}{V_{\hat{\lambda}}} = -5 \text{ V/V} \#$$

$$R_{in} = 20 \text{ k}\Omega \#$$


$$(c) \frac{V_o}{V_i} = -\frac{100}{20} = -5 \text{ V/V} \#$$

$$R_{in} = 20 \text{ k}\Omega \#$$

$$(d) \frac{V_o}{V_i} = -\frac{100}{20} = -5 \text{ V/V} \#$$


$$R_{in} = 20 \text{ k}\Omega \#$$

3.(a)

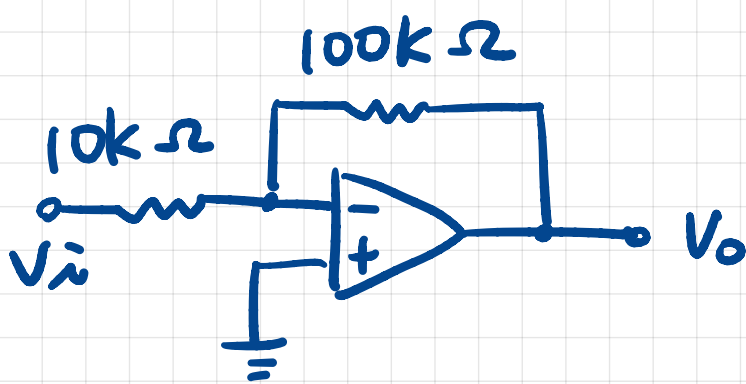

$$(b) -20 \text{ dB} = 20 \log \left| \frac{V_o}{V_i} \right|$$

$$\left| \frac{V_o}{V_i} \right| = \frac{1}{10} \Rightarrow \frac{V_o}{V_i} = -\frac{1}{10}$$

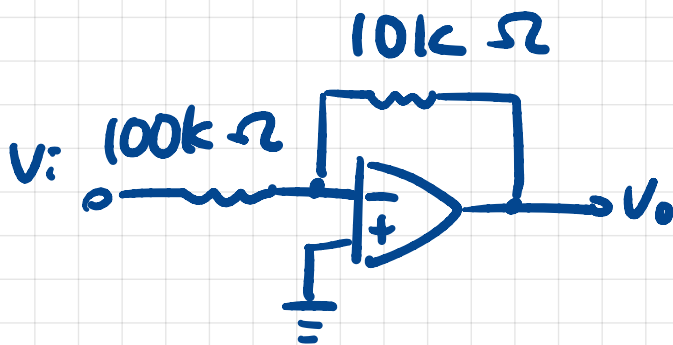


$$(c) 40 \text{ dB} = 20 \log \left| \frac{V_o}{V_i} \right|$$

$$\frac{V_o}{V_i} = -100 \Rightarrow \frac{R_2}{R_1} = 100$$

$$100 = \frac{110 - R_1}{R_1}$$

$$101 R_1 = 110$$
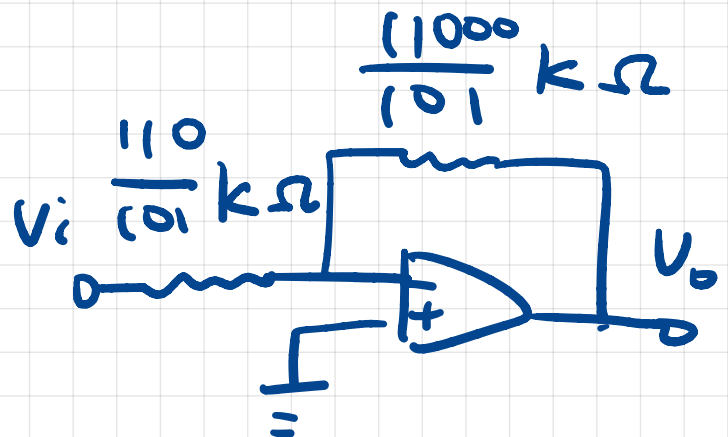
$$R_2 = 110 - \frac{110}{101} = \frac{11000}{101}$$



$$4.1a) A = \infty \Rightarrow V_{\tilde{\lambda}} = 0$$

$$V_0 = V_{\tilde{\lambda}} - \tilde{\lambda} \cdot R_f$$

$$R_m = \frac{V_0}{\tilde{\lambda}} = -R_f \#$$

$$R_m = \frac{V_{\tilde{\lambda}}}{\tilde{\lambda}} = 0 \#$$

$$(b) V_{\tilde{\lambda}} = -\frac{V_0}{A}$$

$$V_0 = V_{\tilde{\lambda}} - \tilde{\lambda} \cdot R_f$$

$$\Rightarrow V_0 + \frac{V_0}{A} = -\tilde{\lambda} \cdot R_f$$

$$\Rightarrow V_0 = \frac{-\tilde{\lambda} \cdot R_f}{(1 + \frac{1}{A})}$$

$$R_m = \frac{V_0}{\tilde{\lambda}} = -\frac{R_f}{(1 + \frac{1}{A})} \#$$

$$R_m = \frac{V_{\tilde{\lambda}}}{\tilde{\lambda}} = \frac{R_f}{1+A} \#$$

$$5. \quad \textcircled{1} \quad \frac{V_0}{V_I} = \frac{R_1 + R_2}{R_1} = 1 + \frac{(1-X)}{X} = \frac{1}{X} \Rightarrow \frac{V_0}{V_I} \geq 1 \#$$

$$\textcircled{2} \quad \frac{V_0}{V_I} = \frac{10X + R + (1-X)10}{10X + R} = 11 \text{ (Max)}$$

$$X=0, \quad \frac{V_0}{V_I} = \frac{R+10}{R} \Rightarrow R = 1 \text{ k}\Omega \#$$

$$6.(a) I_1 = \frac{0-1}{10k} = 10^{-4} A \#$$

$$I_2 = I_1 = 10^{-4} A \#$$

$$V_x = -I_2 \cdot 10 = -1 V \#$$

$$I_3 = \frac{1-0}{100} = 10^{-2} A \#$$

$$I_L = 10^{-2} + 10^{-4} = 0.0101 A \#$$

$$(b) V_x - V_o = R_L \cdot I_L$$

$$\Rightarrow R_L = \frac{V_x - V_o}{I_L}$$

$$= \frac{-1 + 13}{0.0101} \doteq 1188.1 k\Omega \#$$

$$(c) V_x - V_o = R_L \cdot I_L$$

$$V_o = V_x - R_L \cdot I_L$$

$$= -1 - R_L \cdot (0.0101)$$

$$\textcircled{1} R_L = 0.1 k\Omega$$

$$V_o = -2.01 V$$

$$\Rightarrow -11.1 V \leq V_o \leq -2.01 V \#$$

$$\textcircled{2} R_L = 1 k\Omega$$

$$V_o = -11.1 V$$

$$7. (a) R_1 = R$$

$$R_2 = \frac{R}{2} + \frac{R}{2} = R$$

$$R_3 = \frac{R}{2} + \frac{R}{2} = R$$

$$R_4 = \frac{R}{2} + \frac{R}{2} = R \quad \#$$

$$(b) I_1 = I \quad \#$$

$$I_x = I + I_1 = 2I$$

$$V_2 = -I_x \cdot \frac{R}{2} + V_1$$

$$= -IR - IR$$

$$= -2IR$$

$$I_2 = 2I \quad \#$$

$$I_z = I_y + I_3$$

$$= 4I + 4I$$

$$= 8I$$

$$I_4 = -8I \quad \#$$

$$I_y = I_x + I_2 = 4I$$

$$V_3 = -I_y \cdot \frac{R}{2} + V_2$$

$$= -2IR - 2IR$$

$$= -4IR$$

$$I_3 = 4I \quad \#$$

$$(c) V_1 = -IR \quad \#$$

$$V_2 = -2IR \quad \#$$

$$V_3 = -4IR \quad \#$$

$$V_4 = -8IR \quad \#$$