

# Hw6

$$1. (1) A_v = -\frac{g_m R}{1 + g_m R_s}$$

$$(2) A_v = -\frac{g_m R_o}{1 + g_m R_s} = -16$$

$$\textcircled{1} -10 = -\frac{g_m R_o}{1 + 0.5 g_m}$$

$$\Rightarrow 16 = \frac{20}{1 + 2 \times 10^{-3} R_s}$$

$$\Rightarrow R_s = 125 \Omega \#$$

$$\textcircled{2} \text{ short } A_v = -g_m R_o = -20$$

$$\Rightarrow g_m = 2 \text{ mA/V} \#$$

$$2. (1) R_m = \frac{1}{g_m} = \frac{1}{2 \times 10^{-3}} = 500 \Omega \#$$

$$(2) G_v = \frac{(R_o \parallel R_L)}{R_{sig} + \frac{1}{g_m}}$$

$$= \frac{\frac{5}{2}}{0.75 + 0.5} = 2 \text{ V/V} \#$$

$$3. I_D = \frac{1}{2} k_n (V_{GS} - V_t)^2$$

KVL:

$$(1) V_G - V_{GS} - I_D R_s = 0$$

$$\Rightarrow I_D = \frac{(V_G - V_{GS})}{R_s}$$

$$\frac{1}{2} k_n (V_{GS} - V_t)^2 = \frac{(V_G - V_{GS})}{R_s}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \times 2 \times 10^{-3} \times (V_{GS} - 1)^2 = \frac{(5 - V_{GS})}{3 \times 10^3}$$

$$\Rightarrow 3(V_{GS} - 1)^2 = 5 - V_{GS}$$

$$\Rightarrow 3V_{GS}^2 - 5V_{GS} - 2 = 0$$

$$\Rightarrow V_{GS} = 2 \text{ or } -0.33 \text{ (負不合)}$$

$$\therefore V_{GS} = 2 \text{ V}$$

$$I_D = \frac{V_G - V_{GS}}{R_s} = \frac{5 - 2}{3 \text{ k}} = 10^{-3} \text{ A} = 1 \text{ mA} \#$$

$$(2) k_n' = 1.5 k_n = 3 \text{ mA/V}^2$$

$$\frac{1}{2} \times 3 \times 10^{-3} \times (V_{GS} - V_t)^2 = \frac{(5 - V_{GS})}{3 \times 10^3}$$

$$\Rightarrow 4.5(V_{GS} - 1)^2 = 5 - V_{GS}$$

$$\Rightarrow 9V_{GS}^2 - 16V_{GS} - 1 = 0$$



$$\Rightarrow V_{GS} = 1.838 \text{ or } -0.06 \text{ (負不合)}$$

$$\Rightarrow V_{GS} = 1.838 \text{ V}$$

$$I_D = \frac{5 - 1.838}{3 \times 10^3} = 1.054 \text{ mA}$$

$$\frac{1.054 - 1}{1} = 0.054 = 5.4\% \#$$



4. (a)

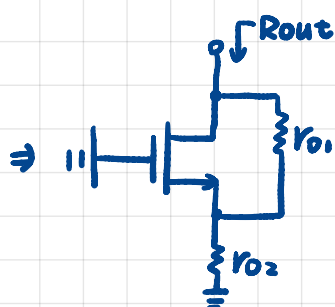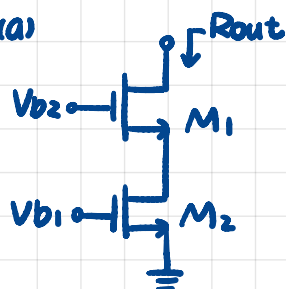

The impedance that degenerates the CS stage is  $r_{o1}$ .

$$\therefore R_{out} \approx (g_{m1} r_{o2} + 1) r_{o1} \#$$

(b)

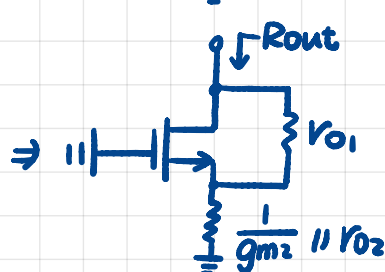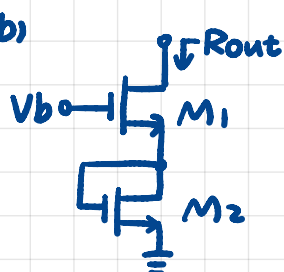


The impedance that degenerates the CS stage is  $1/g_m$ .

$$\therefore R_{out} = r_{o1} (1 + g_{m1} / g_{m2}) + \frac{1}{g_{m2}} \#$$

When  $\frac{1}{g_{m2}}$  is parallel with  $r_{o2}$

$\Rightarrow$  just consider  $\frac{1}{g_{m2}} \#$

## 1. CS Amp

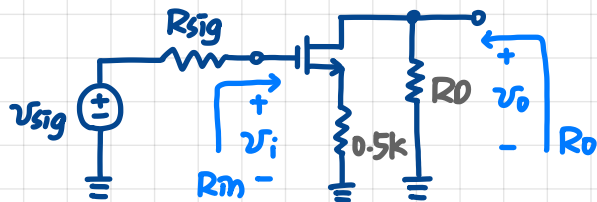

$$R_s = 0.5k\Omega \rightarrow A_v = -10$$

$$R_s = \text{short} \rightarrow A_v = -20$$

$$-10 = \frac{-g_m R_D}{1 + g_m \times 0.5 \times 10^3}$$

$$-20 = -g_m R_D$$

$$g_m \times 0.5 \times 10^3 = 1 \rightarrow g_m = 2 \times 10^{-3}$$

$$\frac{-10}{-20} = \frac{-g_m R_D}{-g_m R_D} \Rightarrow 1 + 2 \times 10^{-3} R_s = \frac{1}{4}$$

$$\Rightarrow R_s = \frac{1}{8} \times 10^3 = 0.125k\Omega$$

$$R_i = \infty$$

$$R_o = R_D$$

$$V_i = V_{gs} + g_m V_{gs} R_s$$


$$V_o = -g_m V_{gs} (R_D \parallel R_L)$$

$$A_v = \frac{-g_m (R_D \parallel R_L)}{1 + g_m R_s}$$

$$G_v = \frac{V_o}{V_{sig}} = \frac{R_m}{R_m + R_{sig}} A_v$$

$$\left( \begin{array}{l} \textcircled{1} \Delta \tilde{v} = \frac{\Delta V_g}{\frac{1}{g_m} + R_s} \\ \textcircled{2} \Delta V_o = 0 - \Delta \tilde{v} \cdot R_D \\ \textcircled{3} G_v = \frac{\Delta V_o}{\Delta V_g} \\ \textcircled{4} \frac{1}{g_m} \ll R_s, G_v = -\frac{R_D}{R_s} \end{array} \right)$$

## 2. CG Amp

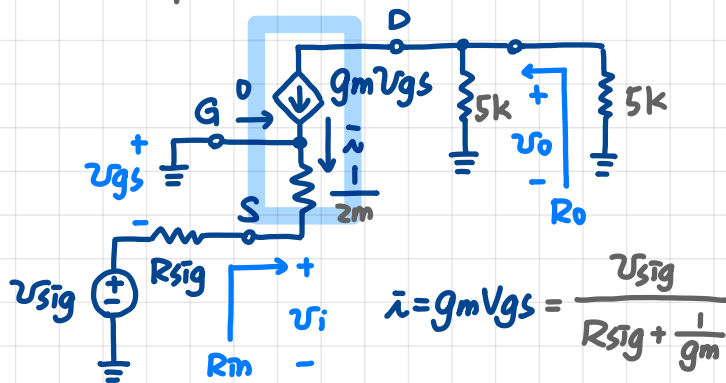

$$R_m = \frac{1}{2m} = 0.5k\Omega$$

$$A_v = 2m \times \frac{1}{\frac{1}{5} + \frac{1}{5}} \times 10^3$$

$$= 2 \times 10^3 \times \frac{5}{2} \times 10^3 =$$

$$R_m = \frac{1}{g_m}$$

$$R_o = R_D$$

$$V_i = -V_{gs}$$

$$V_o = -g_m V_{gs} (R_D \parallel R_L)$$

$$A_v = g_m (R_D \parallel R_L)$$

$$G_v = \frac{V_o}{V_{sig}} = \frac{V_o}{V_m} \times \frac{V_m}{V_{sig}} = A_v \times \frac{R_m}{R_m + R_{sig}}$$

$$A_{v0} = g_m R_D$$

$$\frac{V_s}{V_{sig}} = \frac{\frac{1}{g_m}}{\frac{1}{g_m} + R_{sig}}$$

overall voltage gain