

HW3

$$1. (a) C_{ox} = \frac{\epsilon_{si}}{t_{ox}} = \frac{3.45 \times 10^{-11}}{4 \times 10^{-9}} = 8.625 \times 10^{-3} \text{ F/m}^2 \#$$

$$k_n' = \mu_n \cdot C_{ox} = 450 \times 8.625 \times 10^{-3} = 388 \mu\text{A/V}^2 \#$$

$$(b) k_n = k_n' \frac{W}{L} = 388 \times 10^{-3} \times \frac{2.4 \times 10^{-4}}{0.18 \times 10^{-4}} = 5175 \mu\text{A/V}^2$$

$$I_D = \frac{1}{2} \cdot k_n (V_{ov})^2$$

$$\Rightarrow V_{ov}^2 = \frac{2I_D}{k_n} = \frac{2 \times 0.1 \times 10^{-3}}{5175 \times 10^{-6}}$$

$$\Rightarrow V_{ov} = 196.6 \text{ mV} \#$$

$$V_{ov} = V_{GS} - V_{th}$$

$$\Rightarrow V_{GS} = V_{ov} + V_{th}$$

$$= 196.6 + 500 = 696.6 \text{ mV} \#$$

$$V_{DSmin} = V_{GS} - V_t$$

$$= V_{ov}$$

$$= 196.6 \text{ mV} \#$$

$$(c) r_{os} = \frac{1}{k_n' \cdot \frac{W}{L} \cdot V_{ov}}$$

$$\Rightarrow V_{ov} = \frac{1}{k_n' \cdot \frac{W}{L} \cdot r_{os}} = \frac{1}{388 \times 10^{-3} \times \frac{2.4}{0.18} \times 500} = 0.386 \text{ V} = 386 \text{ mV} \#$$

$$V_{GS} = V_{ov} + V_t$$

$$= 386 + 500 = 886 \text{ mV} \#$$

$$2. (a) I_D = \frac{1}{2} k_n' \cdot \frac{W}{L} \cdot (V_{ov})^2$$

$$\Rightarrow 50 \times 10^{-6} = \frac{1}{2} \times 2 \times 10^{-3} \times (V_{ov})^2$$

$$\Rightarrow V_{ov}^2 = \frac{50 \times 10^{-6}}{10^{-3}} = 0.05$$

$$\Rightarrow V_{ov} = 0.2236 \text{ V} = 223.6 \text{ mV} = V_{DS} \#$$

$$V_{ov} = V_{GS} - V_{th}$$

$$\Rightarrow 0.2236 = V_{GS} - 0.4 \text{ (V)}$$

$$\Rightarrow V_{GS} = 623.6 \text{ mV} \#$$

$$(b) I_D = \frac{1}{2} k_n' \cdot \frac{W}{L} \cdot (V_{ov})^2$$

$$\Rightarrow 200 \times 10^{-6} = \frac{1}{2} \times 2 \times 10^{-3} \times (V_{ov})^2$$

$$\Rightarrow V_{ov}^2 = \frac{200 \times 10^{-6}}{10^{-3}} = 0.2$$

$$\Rightarrow V_{ov} = 447.2 \text{ mV} = V_{DS} \#$$

$$V_{ov} = V_{GS} - V_{th}$$

$$\Rightarrow 0.4472 = V_{GS} - 0.4 \text{ (V)}$$

$$\Rightarrow V_{GS} = 847.2 \text{ mV} \#$$


3.

	V_S	V_G	V_D	V_{SG}	$ V_{OV} $	V_{SD}	Region of operation
a	+2	+2	0	0	0	2	Cut-off ($V_{GS}=0$)
b	+2	+1	0	1	0	2	Cut-off/saturation ($V_{SD}=V_{SG}-V_t$)
c	+2	0	0	2	1	2	saturation ($V_{SD} \geq V_{SG}-V_t$)
d	+2	0	+1	2	1	1	Triode/saturation ($V_{SD}= V_{OV} $)
e	+2	0	+1.5	2	1	0.5	Triode ($V_{SD} \leq V_{SG}-V_t$)
f	+2	0	+2	2	1	0	Triode ($V_{SD} \leq V_{SG}-V_t$)

$$V_{SG} = V_S - V_G$$

$$V_{OV} = V_{SG} - |V_{tp}|$$

4.

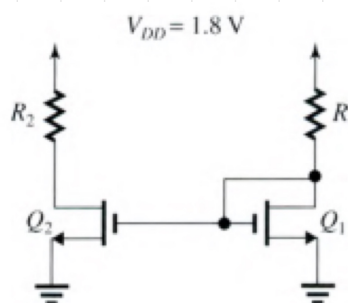

$$V_t = 0.5 \text{ V}$$

$$k_n' = 0.4 \text{ mA/V}^2$$

$$L_1 = L_2 = 0.36 \mu\text{m}$$

$$W_1 = 1.8 \mu\text{m}$$

$$\lambda = 0$$

$$(a) I_D = \frac{1}{2} \cdot k_n' \cdot \frac{W_1}{L_1} (V_{GS} - V_{th})^2$$

$$100 \times 10^{-6} = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 10^{-3} \cdot \frac{1.8}{0.36} (V_{GS} - 0.5)^2$$

$$\Rightarrow V_{GS} = 0.8162 \text{ V} = 816.2 \text{ mV}$$

$$I_D = \frac{V_{DD} - V_{DS1}}{R}$$

$$\Rightarrow 10^{-6} = \frac{1.8 - 0.8162}{R}$$

$$\Rightarrow R = 9.837 \text{ k}\Omega^*$$

$$(b) V_{DS2} = V_{GS} - V_t$$

$$= 0.8162 - 0.5$$

$$= 0.3162 \text{ V}$$

$$I_{ref} = \frac{V_{DD} - V_{DS2}}{R_2}$$

$$\Rightarrow 0.5 \times 10^{-3} = \frac{1.8 - 0.3162}{R_2}$$

$$\Rightarrow R_2 = 2.9676 \text{ k}\Omega^*$$

$$\frac{I_{ref}}{I} = \frac{W_2}{W_1}$$

$$\Rightarrow \frac{0.5}{100 \times 10^{-3}} = \frac{W_2}{1.8 \mu\text{m}}$$

$$\Rightarrow W_2 = 9 \mu\text{m}^*$$