

1.

$$(a) \frac{V_{DD} - V_{DS}}{R_D} = \frac{1}{2} k_n V_{OV}^2$$

$$\Rightarrow \frac{5-1}{R_D} = \frac{1}{2} \times 10^{-2} \times 0.2^2$$

$$\Rightarrow R_D = \underline{20 \text{ k}\Omega} \#$$

$$(b) \frac{1}{2} k_n \cdot (V_{GS} - V_t)^2 = \frac{V_{DD} - (V_{GS} - V_t)}{R_D}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \times 10^{-2} \cdot (V_{GS} - V_t)^2 = \frac{5 - (V_{GS} - V_t)}{20 \times 10^3}$$

$$\Rightarrow V_{GS} - V_t = 0.219 = V_{DS}$$

$$\Rightarrow V_{GS} = 0.719$$

$$\Rightarrow \underline{B(0.719, 0.219)} \#$$

$$(c) I_D = \frac{5-1}{20 \text{ k}} = 200 \mu\text{A}$$

$$g_m = \frac{2I_D}{V_{OV}} = \frac{400 \mu\text{A}}{0.2} = 2 \text{ mS}$$

$$A_v = -g_m R_D = \underline{-40 \text{ V/V}} \#$$

$$(d) V_{DS, B} = 0.219 \text{ V}$$

$$V_{DS, Q} = 1 \text{ V}$$

$$\Rightarrow \text{negative signal swing: } 1 - 0.219 = \underline{0.781 \text{ V}} \#$$

$$\Rightarrow \text{peak input signal} = \frac{V_o}{A_v} = \underline{19.525 \text{ mV}} \#$$

2.

$$(a) V_{DS} + 0.5 \leq V_{DD} \quad , \quad V_{DS} - 0.5 \geq V_{OV}$$

$$\Rightarrow V_{DS} \leq 4.5V \quad \Rightarrow V_{DS} \geq 0.7V$$

choose $V_{DS} = 0.7V_{\#}$

$$(b) A_v = -g_m R_D = -\frac{2I_D R_D}{V_{OV}} = \frac{-2(V_{DD} - V_{DS})}{V_{OV}} = \frac{-2(5 - 0.7)}{0.2} = -43 \frac{V}{V} \#$$

$$43 = \frac{0.5}{V_{GS}} \Rightarrow V_{GS} = 11.628 mV_{\#}$$


$$(c) V_{DD} - I_D R_D = 0.7V$$

$$\Rightarrow R_D = 43 k\Omega \#$$


$$(d) I_D = \frac{1}{2} k_n' \frac{W}{L} V_{OV}^2 \Rightarrow \frac{W}{L} = 25 \#$$

or
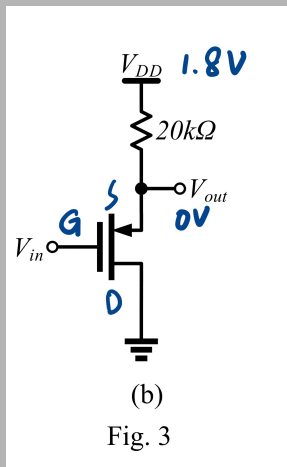
$$-43 = -k_n' \frac{W}{L} V_{OV} \cdot R_D \Rightarrow \frac{W}{L} = 25 \#$$




3.

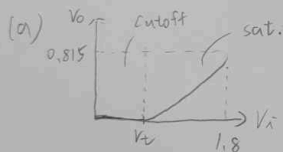

$$\frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L} \right) (V_i - V_{out} - 0.7)^2 = \frac{V_{out}}{20}$$

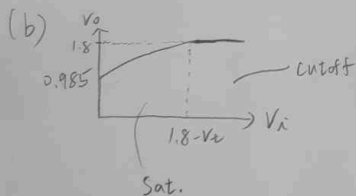when $V_i = 1.8 \Rightarrow V_{out} = 0.815V$




PMOS

$$V_{SD} - V_{OV} = V_{out} - V_{in} - 0.7$$

$$\frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L} \right) (\underline{V_i - V_{out} - 0.7})^2 = \frac{1.8 - V_{out}}{20}$$

when $V_i = 0 \Rightarrow V_{out} = 0.985V$

(c) Same as (a)
pmos don't work

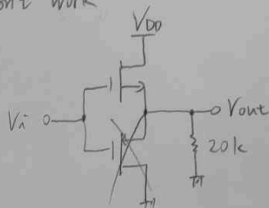

4. $V_{th} = \dots\dots\dots$

↳ similar to 3.

5.

$$(a) I_D = \frac{1}{2} k_n (V_{GS} - V_{th})^2 = 2.5 \times 10^{-3} (0.6 - 0.4)^2 = \underline{0.1 \text{ mA}}_{\#}$$

$$V_{DS} = V_{DD} - I_D R_D = \underline{0.8 \text{ V}}_{\#}$$

$$(b) g_m = \frac{2I_D}{V_{OV}} = \underline{1 \text{ mS}}_{\#}$$

$$(c) A_v = -g_m R_D = \underline{-10 \text{ V/V}}_{\#}$$

$$(d) r_o = \frac{1}{\lambda I_D} = 100 \text{ k}$$

$$A_v = -g_m (R_D \parallel r_o) = \underline{-9.09 \text{ V/V}}_{\#}$$

6.

$$(a) A_v = -g_m R_D = -10$$

$$\Rightarrow g_m = \underline{0.5 \text{ mS}}_{\#}$$

$$(b) I_D = \frac{V_{DD} - V_{peak}}{R_D} = \frac{1.8 - 0.2}{20 \text{ k}} = 80 \mu\text{A}$$

$$g_m = \frac{2I_D}{V_{OV}} \Rightarrow V_{OV} = \underline{0.32 \text{ V}}_{\#}$$

$$(c) I_D = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} V_{OV}^2$$

$$\Rightarrow \frac{W}{L} = \underline{7.81}_{\#}$$

$$(d) V_{OV} = 0.32 = V_{GS} - V_{th}$$

$$\Rightarrow V_{GS} = \underline{0.72 \text{ V}}_{\#}$$